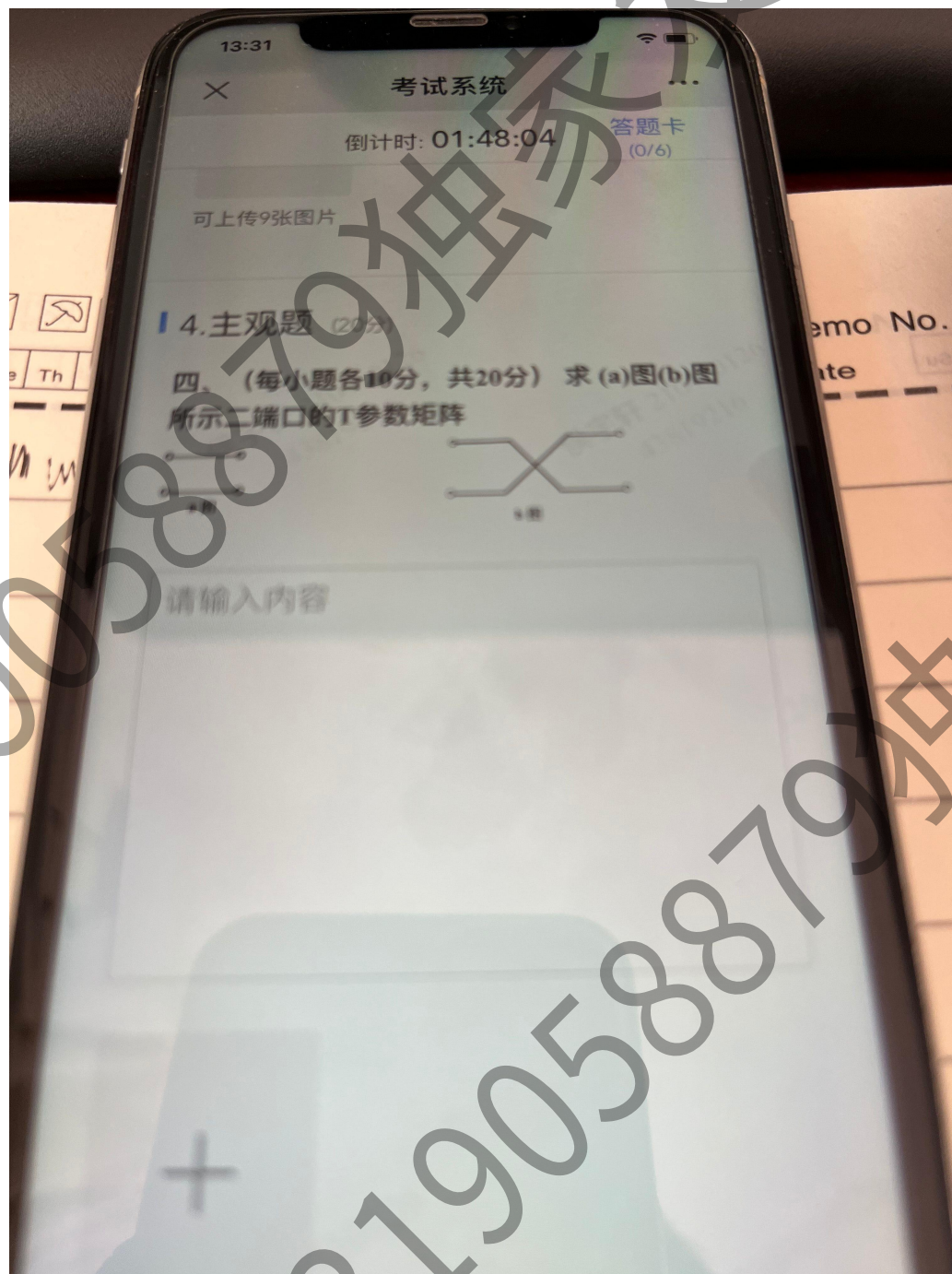





13:31

考试系统

倒计时: 01:48:32

答题卡
(0/6)

1. 主观题 (15分)

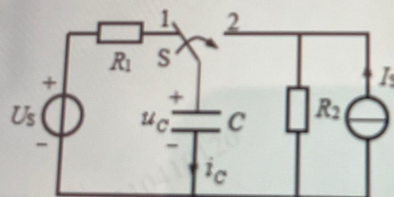已知, $R_1 = 100\Omega$ $C = 0.1\mu F$ $R_2 = 10\Omega$ $I_s = 2A$ 开关S在 $t=0$ 时由1合到2, 设开关动作前电路已处于稳态。求 $u_C(t)$ 

请输入内容



考试系统

倒计时: 01:48:22

答题卡
(0/6)


可上传9张图片

3. 主观题 (15分)


对称三相电路的线电压为 $U_L = 380V$ 负载
阻抗 $Z = 12 + 16j(\Omega)$

无线路阻抗, 试求: 当负载星形联结时的线电
流有效值及吸收总有功功率 P

请输入内容

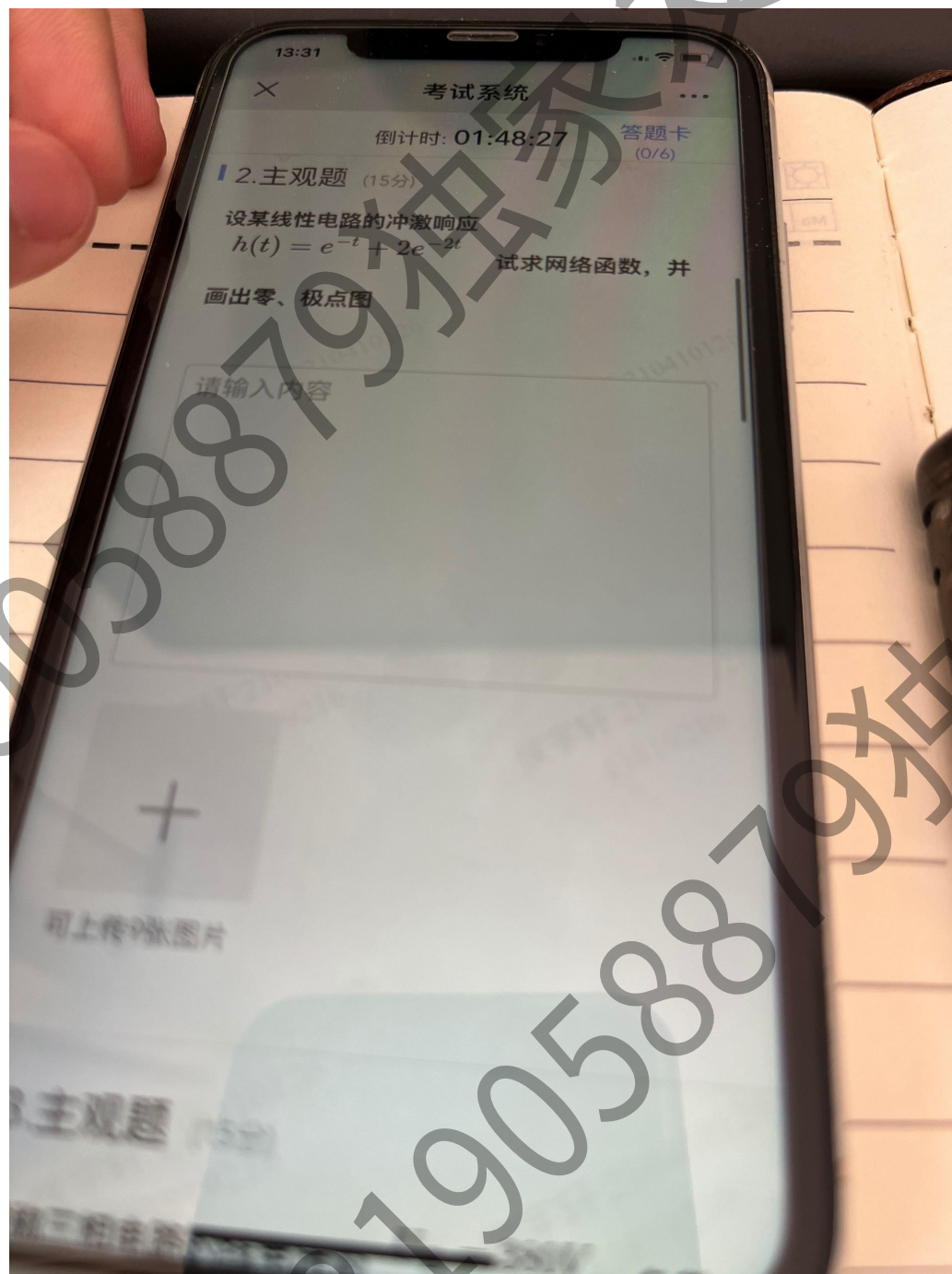

Q01319058879
1319058879
独家发行

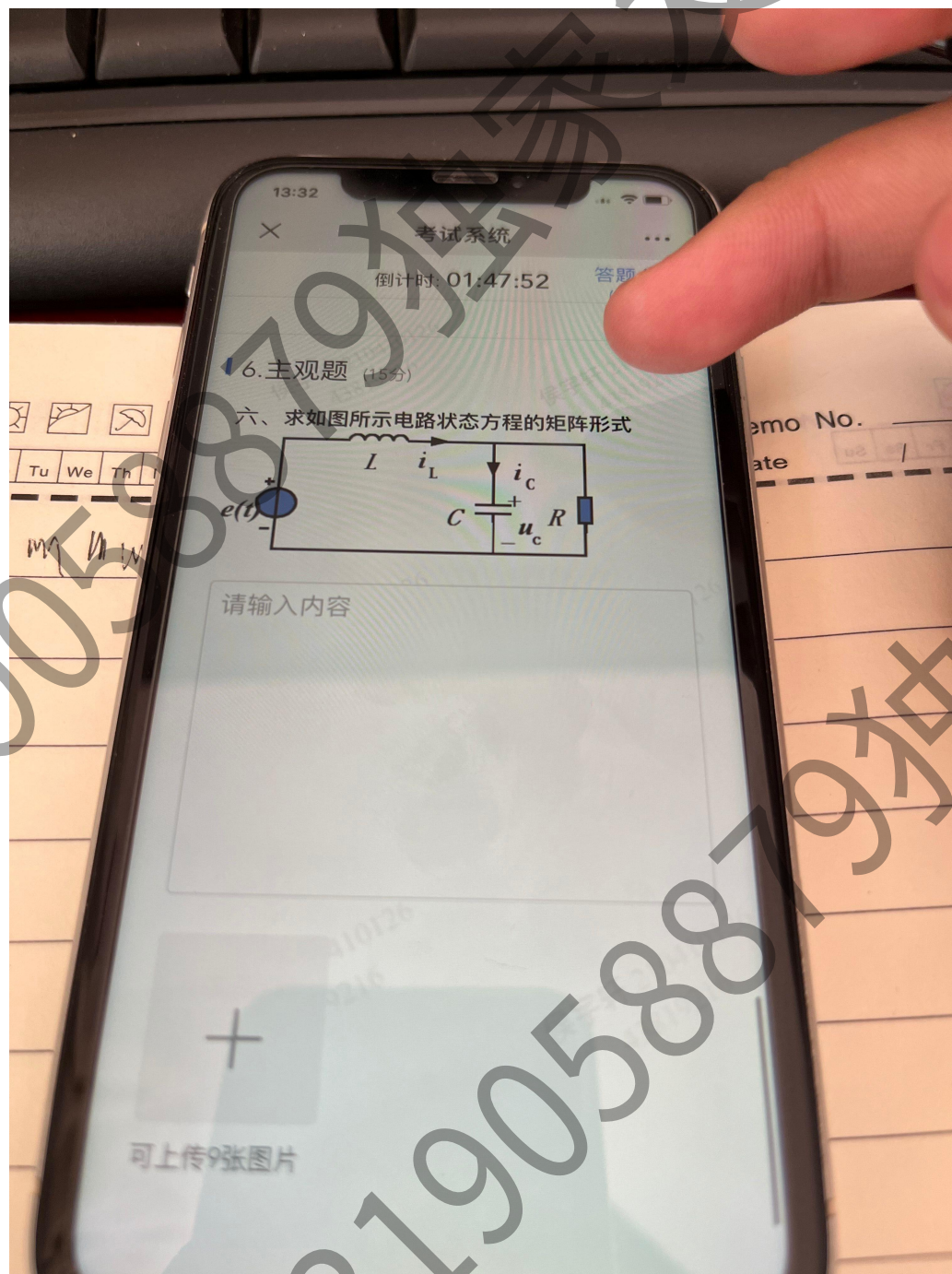

13:32



考试系统




倒计时: 01:47:57

答题卡
(0/6)

可上传9张图片

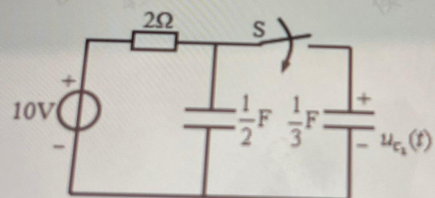5. 主观题 (20分)

五、如图所示电路，已知开关S闭合前电路已处于稳态，且 $u_{C2}(0_-) = 0$ $t=0$ 时开关S闭合，求 $t \geq 0$ 时的 $u_{C2}(t)$



请输入内容