

学院：信电学院 专业班级：_____
.....密.....封.....线.....内.....请.....

二、问答题：（本题共 6 小题，共 40 分）
1、简述晶闸管导通的条件与关断条件。（8 分）

2、简述电压型逆变器的特点。（6 分）

3、什么是逆变失败？逆变失败后有什么后果？形成的原因是什么？（8 分）

4、在晶闸管组成的交流电路中，产生过电压的因素主要有哪些？（6 分）

5、什么是软开关技术？什么是零电压开关和零电流开关？（6 分）

6、试说明 SPWM 控制的基本原理。（6 分）