

展开 »

0/21题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 主观题 (60分)

1、 $Y=AB+BC$


1)、将上式, 转换为标准与或式。(5分)

2)、列真值表(10分)

3)、画出对应的逻辑电路图, 限用与非门和反相器。(10分)

4)、用74HC138实现该逻辑表达式的逻辑功能。(5分)

 2、分析图示电路的逻辑功能。写出其驱动方程、状态方程、输出方程, 画出状态转换表, 状态转换图, 电路几进制, 能否自启动。(20分)





3、(10分) 设计一个八进制计数器, 用集成器件161实现, 画出接线图和状态转换图。

1) $Y = AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC$

2)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

  


2.

$$BE \begin{cases} J_1 = \bar{Q}_2, K_1 = 1 \\ J_2 = Q_1, K_2 = 1 \end{cases}$$

$$状态 \begin{cases} Q_1^{n+1} = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \\ Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2 Q_1 \end{cases}$$

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	0 0
1 1	0 0

$Q_2 Q_1$

 


3进制, 可自启动

$$1. Y=AB+BC$$

- 1)、将上式，转换为标准与或式。(5分)
- 2)、列真值表(10分)
- 3)、画出对应的逻辑电路图，限用与非门和反相器。(10分)
- 4)、用74HC138实现该逻辑表达式的逻辑功能。(5分)

 2. 分析图示电路的逻辑功能。写出其驱动方程、状态方程、输出方程，画出状态转换表，状态转换图，电路几进制，是否自启动。(20分)




3. (10分) 设计一个八进制计数器，用集成器件161实现，画出接线图和状态转换图。

$$1. Y=AB+BC$$

- 1)、将上式，转换为标准与或式。(5分)
- 2)、列真值表(10分)
- 3)、画出对应的逻辑电路图，限用与非门和反相器。(10分)
- 4)、用74HC138实现该逻辑表达式的逻辑功能。(5分)

 2. 分析图示电路的逻辑功能。写出其驱动方程、状态方程、输出方程，画出状态转换表，状态转换图，电路几进制，是否自启动。(20分)



3. (10分) 设计一个八进制计数器，用集成器件161实现，画出接线图和状态转换图。

2.

$$J_1 = \bar{Q}_2, K_1 = 1$$


$$J_2 = Q_1, K_2 = 1$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$

$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2 Q_1$$

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	0 0
1 1	0 0


$Q_2 Q_1$

 


3进制，可自启动

3.

采用同步置数法

 

0001

 


1.

$$Y = AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$$


2)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

3.

 

4.

 

数字电子技术

考试系统

https://examination.xuetangx.com/exam/1114826?isFrom=2

考试剩余: 01:47:18

展开 >>

0/21题

1. 主观题 (60分)

1) 1)、将图中真值表, 转换为标准与或式。(5分)

2) 2)、化简上题的逻辑表达式 (10分)

3) 3)、画出对应的逻辑电路图, 器件任意。(10分)



4) 4)、用74HC138实现此真值表的逻辑功能。(5分)

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

  1.

$$1) Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

$$\begin{aligned} 2) Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C \\ &= \bar{A}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B} \\ &= \bar{A}\bar{C} + \bar{A}B + A\bar{B} \\ &= \bar{A}\bar{C} + B \end{aligned}$$



数字电子技术

考试剩余: 01:58:15

交卷

展开 »

0 / 21题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19.判断题 (2分)

RS触发器、JK触发器均具有状态翻转功能。

☒ ☐

20.判断题 (2分)

+23的原码和反码一样。

☒ ☐

21.判断题 (2分)

构成一个12进制计数器需要4个触发器。()

☒ ☐

未开启摄像头

数字电子技术

考试剩余: 01:58:26

交卷

展开 »

0 / 21题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17.判断题 (2分)

超前进位加法器比串行进位加法器速度慢。

☒ ☐

18.判断题 (2分)

二进制数转换十进制数有转换误差。

☒ ☐

19.判断题 (2分)

RS触发器、JK触发器均具有状态翻转功能。

☒ ☐

20.判断题 (2分)

未开启摄像头

展开 »

0 / 21题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14. 判断题 (2分)

最简式对应的逻辑电路一定是最简电路。

☒ ☐

15. 判断题 (2分)

计数器可做分频器。()

☒ ☐

16. 判断题 (2分)

触发器输出状态完全由输入信号决定。

☒ ☐

17. 判断题 (2分)

超前进位加法器比串行进位加法器速度慢。



未开启摄像头

展开 »

0 / 21题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

☒ ☐

11. 判断题 (2分)

普通的逻辑门电路的输出端不可以并联在一起,否则可能会损坏器件。()

☒ ☐

12. 判断题 (2分)

十进制数2.335转换成二进制数一定有转换误差。

☒ ☐

13. 判断题 (2分)

八进制数73转换成十进制数为59。()

☒ ☐

未开启摄像头

数字电子技术

考试剩余: 01:59:06

交卷

展开 »

0 / 21题

1

2

3

1491

数字电子技术

考试剩余: 01:59:36

交卷

展开 »

0 / 21 题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CLK

3. (10分) 设计一个八进制计数器, 用集成器件161实现, 画出接线图和状态转换图。

B I U 手机传图 代码语言

文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M)

2. 判断题 (2分)

五进制计数器的有效状态有5个。()

未开启摄像头

字数统计

数字电子技术

考试剩余: 01:59:25

交卷

展开 »

0 / 21 题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M)

2. 判断题 (2分)

五进制计数器的有效状态有5个。()

3. 判断题 (2分)


数字电路中用“1”和“0”分别表示两种状态, 二者无大小之分。()

4. 判断题 (2分)

译码器哪个输出信号有效取决于译码器的地址输入信号。()

未开启摄像头

2 ✓	11 ✓
3 ✓	12 ✗
4 ✓	13 ✗
5 ✗	14 ✗
6 ✓	15 ✓
7 ✓	16 ✗
8 ✗	17 ✗
9 ✗	18 ✗
10 ✗	19 ✗
	20 ✓
	21 ✓

 

2.

$$D_1 = \bar{Q}_2$$

$$D_2 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$


$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n$$



$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_1^n = \bar{Q}_2^n + Q_1^n$$

$$Y = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 = \bar{Q}_2 + Q_1$$

$\bar{Q}_2 \bar{Q}_1$	$\bar{Q}_2 \bar{Q}_1$	Y
0 0	0	1
0 1	1	1
1 0	1	0
1 1	1	0

$\bar{Q}_2 \bar{Q}_1 / Y$

 

  

雨课堂 - 免费的智慧教学助手 x 雨课堂 x 考试系统 x +

https://examination.xuetangx.com/exam/11148267isFrom=2

手机收藏夹 谷歌 网址大全 360搜索 百度一下 第一版主 不咕咕 ACG UZUM UZUM

正在听课 200830129

01:30:45

字电子技术

20/21题

1

2

3

4

5

1. $Y=AB+AC$

1). 将上式, 转换为标准与或式。(5分)

2). 列真值表 (10分)

3). 画出对应的逻辑电路图, 限用与非门和反相器。(10分)

4). 用74HC151实现上述的逻辑功能。(5分)

2. 分析图示电路的逻辑功能, 写出其驱动方程、状态方程、输出方程, 画出状态转换表, 状态转换图。(20分)

3. (10分) 设计一个九进制计数器, 用集成器件390实现, 画出接线图和状态转换图。

1.

1) $Y = AB\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$

2)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


3.

4.

1、 $Y=AB+BC$

- 1)、将上式，转换为标准与或式。(5分)
- 2)、列真值表 (10分)
- 3)、画出对应的逻辑电路图，限用与非门和反相器。(10分)
- 4)、用74HC138实现该逻辑表达式的逻辑功能。(5分)

 
2、分析图示电路的逻辑功能。写出其驱动方程、状态方程、输出方程，画出状态转换表，状态转换图，电路几进制，能否自启动。(20分)




3、(10分) 设计一个八进制计数器，用集成器件161实现，画出接线图和状态转换图。

3.

采用同步置数法

 

$(Q_3 Q_2 Q_1 Q_0)$

 


2.

$$BE \begin{cases} J_1 = \bar{Q}_2, K_1 = 1 \\ J_2 = Q_1, K_2 = 1 \end{cases}$$

$$状态 \begin{cases} Q_1^{n+1} = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \\ Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2 Q_1 \end{cases}$$

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	0 0
1 1	0 0

$(Q_2 Q_1)$

 

3进制, 可自启动


1.

1) $Y = AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$


2)



A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3.

 

4.

 

  

QQ1319058879

1. $Y=AB+AC$

- 1)、将上式转换为标准与或式。(5分)
- 2)、列真值表。(10分)
- 3)、画出对应的逻辑电路图, 限用与非门和反相器。(10分)
- 4)、用74HC151实现此式的逻辑功能。(5分)
2. 分析图示电路的逻辑功能, 写出其驱动方程、状态方程、输出方程, 画出状态转换表, 状态转换图。(20分)

3. (10分) 设计一个九进制计数器, 用集成器件390实现, 画出接线图和状态转换图。


1.

1) $Y = AB\bar{C} + ABC + A\bar{B}C$


2)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


3.

 

4.

 


 
2、分析图示电路的逻辑功能。写出其驱动方程、状态方程、输出方程，画出状态转换表和状态转换图（20分）



3、同上题一样的计数数量，用中规模集成器件161设计完成，画出接线图。（10分）

B I U 手机传图 代码语言

3.

  


2

$$\begin{cases} J_1 = K_1 = \bar{Q}_3 \\ J_2 = K_2 = Q_1 \\ J_3 = Q_2 Q_1, K_3 = Q_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = Q_3 \oplus Q_1 \\ Q_2^{n+1} = Q_2 \oplus Q_1 \\ Q_3^{n+1} = \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 \end{cases}$$


$$Y = Q_3$$

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1

 

5进制

 2、分析图示电路的逻辑功能。写出其驱动方程、状态方程、输出方程，画出状态转换表，状态转换图，电路几进制，否自启动。（20分）




$$\begin{cases} J_1 = \bar{Q}_2, K_1 = 1 \\ J_2 = Q_1, K_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \\ Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2 Q_1 \end{cases}$$

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	0 0
1 1	0 0

$Q_2 Q_1$

 

3进制，可自启动

QQ1319058879 独家发行

QQ13190

QQ1319058879 独家发行

独家发行